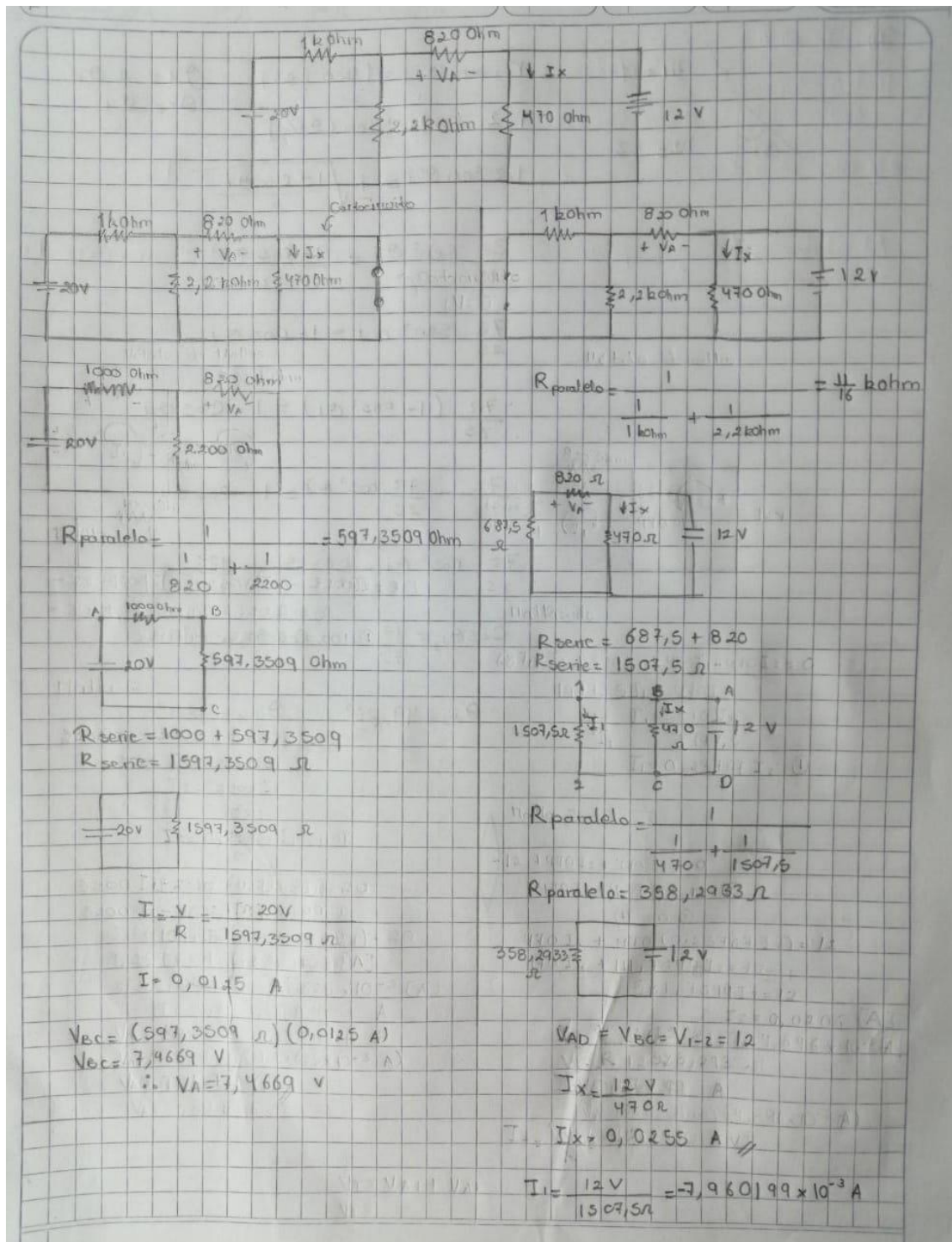


ANEXOS

CÁLCULOS DEL CIRCUITO



$$V_A = R_A \cdot I_1$$

$$V_A = (820 \, \Omega) (7,960199 \times 10^{-3} \, \text{A})$$

$$V_A = 6,527 \, \text{V}$$

$$V_T = V_{A1} + V_{A2}$$

$$V_A = 7,4669 - 6,527$$

$$V_A = 0,9399 \, \text{V} //$$